
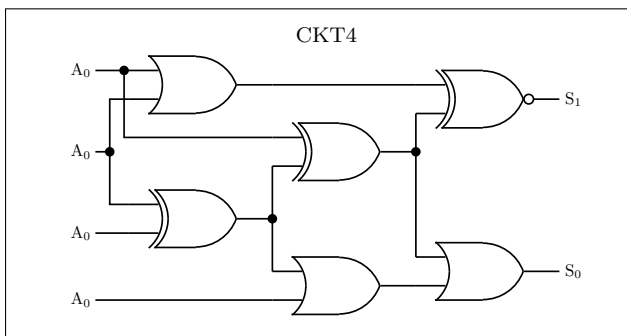
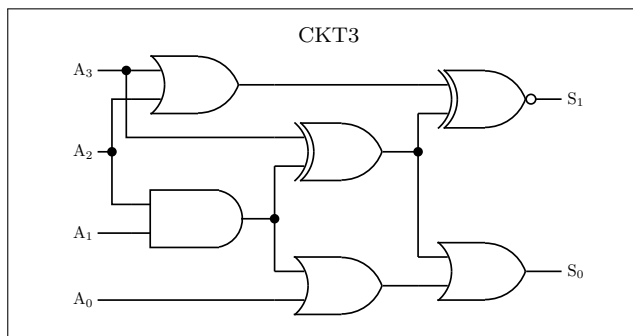
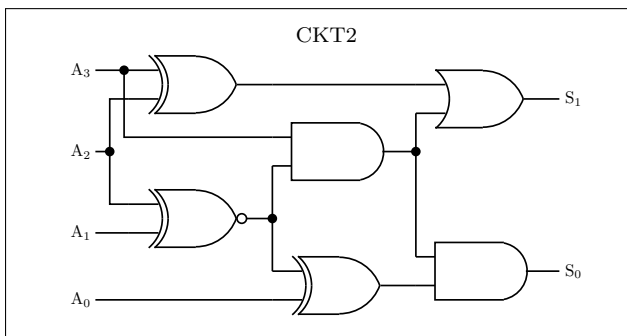


Disciplina: ELE2715 - Circuitos Digitais
Aluno:

Período: 2018.2
Data: 30/07/2018

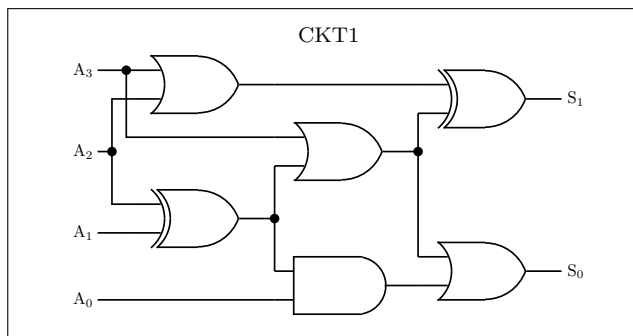1 - Implemente em VHDL os circuitos abaixo;



Observações

- Todos os alunos devem simular o circuito no ModelSim;
- A implementação deverá ser feita de forma estruturada;
- O aluno deverá forçar as entradas do sistema para comprovar que o seu projeto está funcionando;
- O aluno deverá apresentar o circuito funcionando corretamente no dia 06/08/2018;